
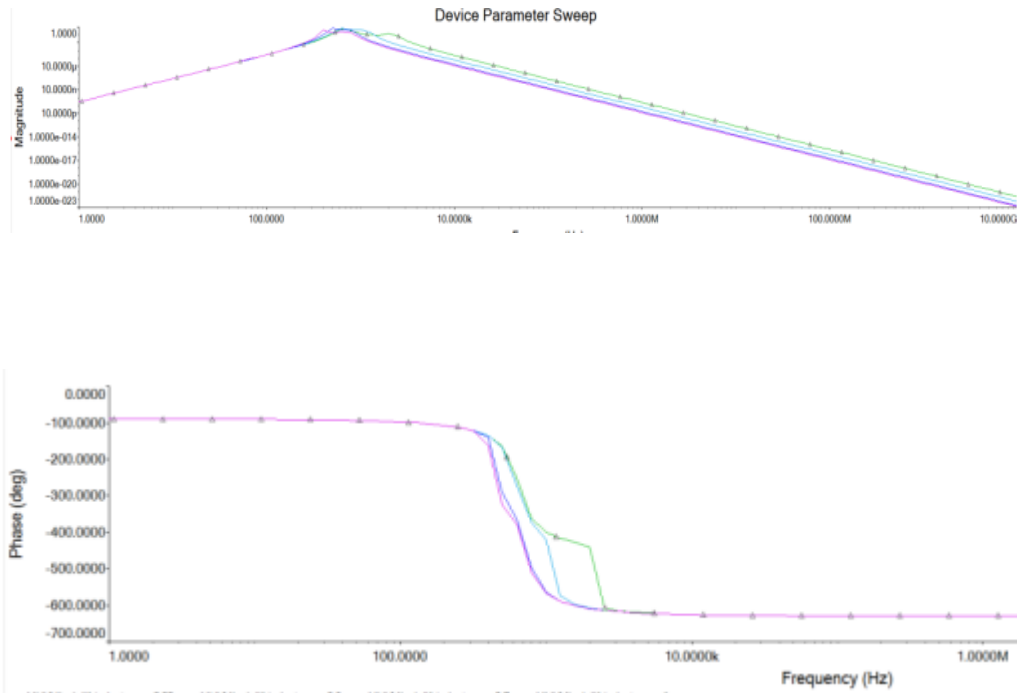


الف) نمودار V_{RL} به صورت زیر است :

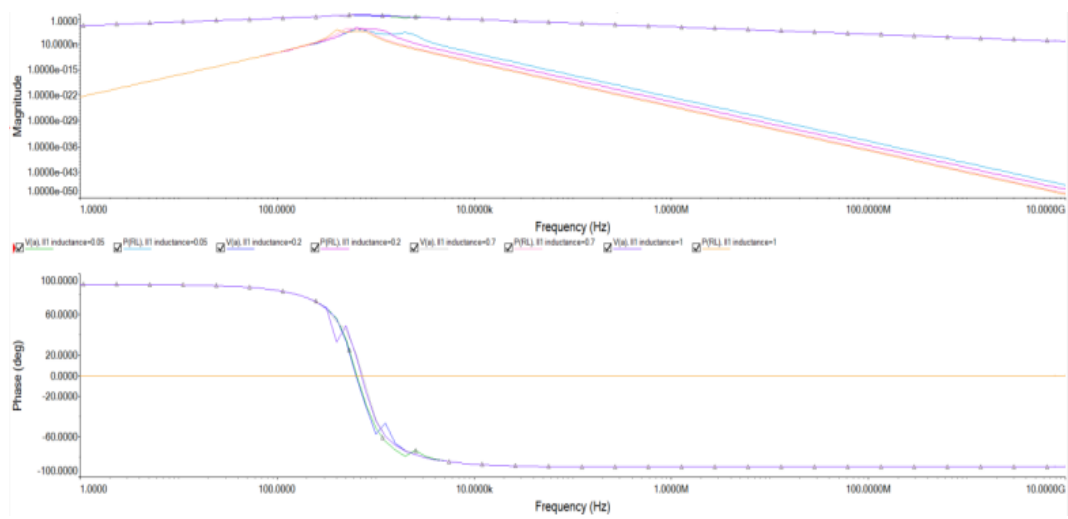

ب) نمودار های P_{RL} و V_{AB} به صورت زیر است :



نمودارهای V_{AB} و $V_{RL} * 10$

